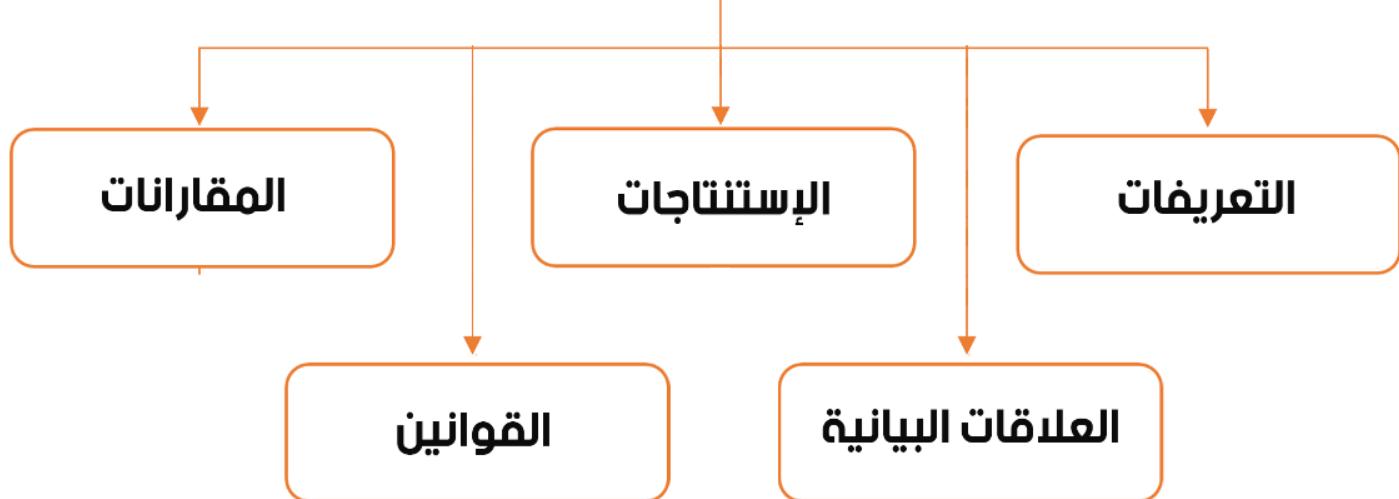


ملخص الباب الاول فيزياء ثانوية عامة التيار الكهربائي وقانون أوم

ملخص الباب الأول فيزياء - قانون أوم والتيار الكهربائي











أولاً - التعريفات

التعريف	المصطلح
فيض من الشحنات يسري خلال موصل	التيار الكهربائي
كمية الطاقة الكهربائية المارة خلال مقطع من موصل في زمن قدره 1 ثانية	شدة التيار
شدة التيار الشاتج عن سريان كمية كهربائية مقدارها 1 كولوم خلال مقطع من موصل في زمن قدره 1 ثانية	الأمبير
مقدار الشغل المبذول لنقل كمية كهربائية مقدارها 1 كولوم بين نقطتين	فرق الجهد
الممانعة التي يلقاها التيار خلال مروره في مقطع من موصل	المقاومة
عند ثبوت درجة الحرارة فإن شدة التيار المار في موصل تناسب طردياً مع فرق الجهد بين طرفيه	قانون أوم
تقدر بمقاومة موصل مصنوع من تلك المادة طوله 1 متر ومسافة مقطعيه واحد متر مربع عند درجة حرارة معينة	المقاومة النوعية

المطلع	التعريف
التوصيلية الكهربائية	مقلوب المقاومة النوعية لموصل
القدرة الكهربائية	الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال ثانية واحدة
القوة الدافعة	مقدار الشغل الكلي المبذول خارج وداخل العمود لنقل كمية كهربائية مقدارها 1 كولوم خلال الدائرة الكهربائية
قانون كيرشوف الاول	مجموع التارات الكهربائية الدالة عند نقطة في دائرة كهربائية مغلقة يساوي مجموع التيارات الخارجة منها
قانون كيرشوف الثاني	المجموع الجبري للقوى الدافعة الكهربائية في دائرة مغلقة يساوي المجموع الجيري لفروق الجهد في الدائرة

ثانيا - العلاقات البيانية

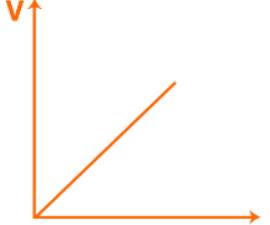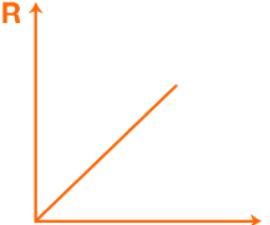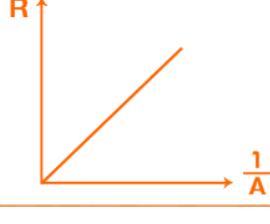العلاقة بين	الشكل البياني	الميل
فرق الجهد ٩ شدة التيار		$R = \text{الميل يساوي } R$
مقاومة موصل ٩ طوله		$R_e = \frac{P_e}{A} = \text{الميل يساوي } R$
مقاومة موصل ٩ مقلوب المسافة		$P_e L = \text{الميل يساوي } R$

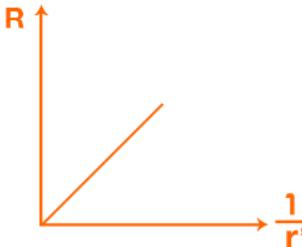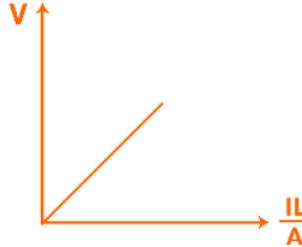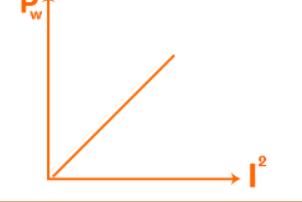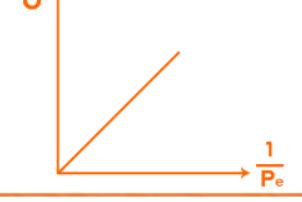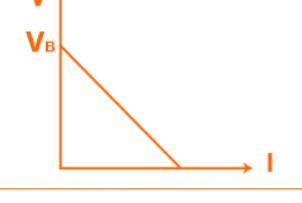الميل	الشكل البياني	العلاقة بين
$\frac{L}{\pi P_e} = \text{الميل يساوي}$		مقاومة موصل و مقلوب مربع نصف القطر
$P_e = \text{الميل يساوي}$		فرق الجهد بين طرفي موصل و
$R = \text{الميل يساوي}$		القدرة الكهربية و مربع شدة التيار
$1 = \text{الميل يساوي}$		التوصيلية الكهربية و مقلوب المقاومة النوعية
$-r = \text{الميل يساوي}$		فرق الجهد بين طرفي عمود و شدة التيار

ثالث - الإستنتاجات

المقاومة الكهربية لموصل

$$R \propto L$$

$$R \propto 1/A$$

$$\therefore R \propto L/A$$

$$\therefore R = P_e L/A$$


• تتناسب المقاومة الكهربية لموصل طرديا مع طول الموصل

• تتناسب المقاومة الكهربية لموصل عكسيأ مع مساحة مقطعه

$$\therefore R = \text{constant} \times L/A$$

• حيث ان P_e هي المقاومة النوعية لموصل

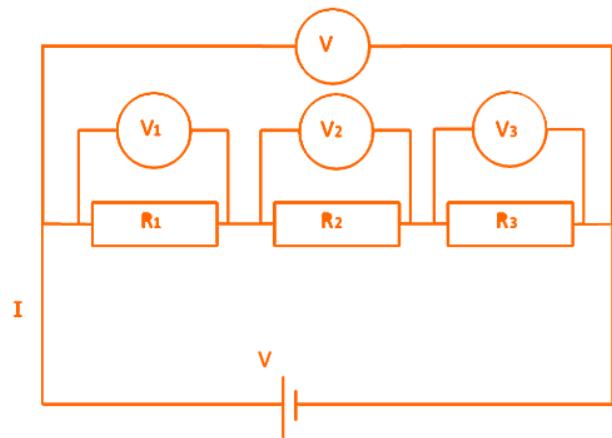المقاومة المكافئة لمجموعة من المقاومات الموصلة على التوالى



• عند توصيل المقاومات كما بالشكل

• فإن شدة التيار المار في كل المقاومات تكون متساوية

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$


$$V = IR$$

• ومن قانون أوم

$$\therefore IR = IR_1 + IR_2 + IR_3$$

$$\therefore R = R_1 + R_2 + R_3$$

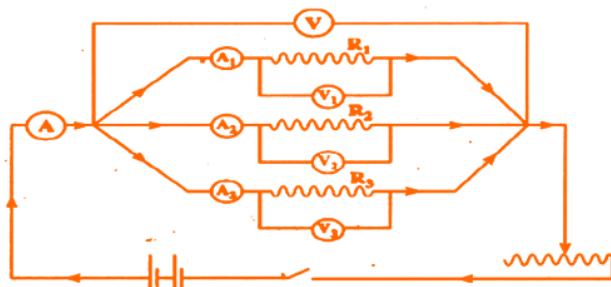المقاومة المكافئة لمجموعة من المقاومات الموصلة على التوازي



عند توصيل المقاومات كما بالشكل

فإن فرق الجهد يكون متساوي بين طرفي كل مقاومة

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I = V/R$$

شدة التيار الكلي تساوي

ومن قانون أوم

$$\therefore \frac{V}{R} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

$$\therefore \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$



رابعا - القوانين

القانون	القيمة
Q/t V/R P_w/V Ne/t	شدة التيار (I)
W/Ne P_w/I W/Q IR	فرق الجهد (V)
V/I $P_e L/A$ V^2/P_w P_w/I^2 $P_e L^2/V_{ol}$ $P_e V_{ol}/A^2$	المقاومة (R)
$R` = NR$ $R` = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$	<p style="color: #f4a460;">إذا كانت المقاومات متساوية</p> <p style="color: #f4a460;">إذا كانت المقاومات مختلفة</p>
$R` = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ مقاومتان $1/R` = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$	توصيل توازي
VQ VIt $I^2 Rt$ $V^2 t/R$	الطاقة الكهربية المستنفدة (W)
$I^2 R$ W/t VI V^2/R	القدرة الكهربية (P_w)
RA/L	المقاومة النوعية (P_e)
L/RA $1/P_e$	ال tö w s i l i l i e k a h r b i e (S) الكهربية

• إذا أعيد تشكيل سلك بحيث يزداد طوله وتقل مساحته فإن

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{L_1 A_2}{L_2 A_1} = \frac{L_1^2}{L_2^2} = \frac{A_2^2}{A_1^2}$$

• في حالة وجود سلك توصيل (عدم الفائدة) يتم اعتبار طرفي السلك نقطة واحدة

رابعا - القوانين

في حالة تساوي الجهد بين طرفي مقاومة ما تهمل هذه المقاومة عند حساب المقاومة المكافئة

قانون او姆 للدائرة المغلقة

في حالة عمودين كهربائيين

في حالة عمود كهربائي

عكس الاتجاه

نفس الاتجاه

$$V_B = V + Ir$$

$$V_B = IR + Ir$$

$$V_B = I(R+r)$$

$$I = \frac{(V_B)_1 - (V_B)_2}{R + r_1 + r_2} \quad I = \frac{(V_B)_1 + (V_B)_2}{R + r_1 + r_2}$$

قانون كيرشوف الاول

$$\sum I = صفر$$

$$\sum I_{(\text{الداخلة})} = \sum I_{(\text{الخارجية})}$$

قانون كيرشوف الثاني

$$\sum V = صفر$$

$$\sum V_B = \sum IR$$

خامسا - المقارنات

مقارنة بين توصيل المقاومات على التوالى والتوازى

على التوازى	على التوالى	طريقة التوصيل في الدائرة
التيار الكلى يساوى مجموع الاتيارات المارة في كل مقاومة	متساوية في جميع المقاومات	شدة التيار الكهربى
متساوي بين طرفي كل مقاومة	فرق الجهد الكلى يساوى مجموع فروق الجهد بين طرفي كل مقاومة	فرق الجهد
الحصول على مقاومة صغيرة من مجموعة مقاومات كبيرة	الحصول على مقاومة كبيرة من مجموعة مقاومات صغيرة	الغرض من التوصيل
$I = I_1 + I_2 + I_3$ $I = V/R$ $\therefore \frac{V}{R} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$ $\therefore \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$	$V = V_1 + V_2 + V_3$ $V = IR$ $\therefore IR = IR_1 + IR_2 + IR_3$ $\therefore R = R_1 + R_2 + R_3$	العلاقة الرياضية

العوامل المؤثرة على بعض الكميات الفيزيائية

الكمية	العوامل التي تتوقف عليها
شدة التيار المار في موصل	<ul style="list-style-type: none"> • فرق الجهد بين طرفي الموصل • مقاومة الموصل
مقاومة موصل	<ul style="list-style-type: none"> • نوع مادة الموصل • طول الموصل • درجة حرارة الموصل • مساحة مقطع الموصل
المقاومة النوعية	<ul style="list-style-type: none"> • نوع المادة • درجة الحرارة
التوصيلية الكهربائية	<ul style="list-style-type: none"> • نوع المادة • درجة الحرارة
فرق الجهد بين طرفي عمود كهربائي في دائرة كهربائية مغلقة	<ul style="list-style-type: none"> • القوة الدافعة الكهربائية للعمود • شدة التيار الكهربائي المار في الدائرة • المقاومة الداخلية للعمود • المقاومة المكافئة لدائرة الكهربائية المتصلة بالعمود
القوة المستنفدة في سلك	<ul style="list-style-type: none"> • مربع فرق الجهد بين طرفي السلك • مقاومة السلك



• كيفية حل مسائل كيرشوف

- ايجاد المقاومة الكلية للمقاومات المتصلة على التوالى او التوازي قبل البدأ بتطبيق قانوني كيرشوف
- اذا كانت اتجاهات التيارات مجهولة **افرض اتجاهها معينا لكل تيار مجهول**
- حدد الكميات المجهولة التي تريد حسابها
- حدد اتجاه كل مسار سواء مع او عكس عقارب الساعة
- طبق قانون كيرشوف الاول عند نقطة تفرع .. **وهكذا حصلت على اول معادلة**
- طبق قانون كيرشوف الثاني على مسار مغلق مع مراعاة الاشارات **وهكذا حصلت على المعادلة الثانية**
- كرر الخطوات السابقة على عدة مسارات حتى تحصل على **عدد معادلات يساوى عدد المجاهيل**
- حل المعادلات السابقة جبريا او باستخدام الالة الحاسبة **وهكذا حصلت على المجاهيل اذا كانت القيم موجبة ففرض صريح وإن كانت سالبة فهو في عكس الاتجاه**

• كيفية حل المسائل

- حد المجاهيل الموجودة في المسألة
- أكتب المجاهيل أسفل المسألة حتى **ترى علاقتهم بعض**
- **أوجد القوانين التي تربط بين كل مجاهيل او أكثر حتى تحصل على ناتج تستخدمه في علاقه اخري**
- حدد النواتج التي تريد الوصول إليها حتى تحدد القوانين التي ستستخدمها
- **تأكد من الوحدات لكل قيمة فيزيائية محددة حتى تكون كل القيم بنفس الوحدة**

... بال توفيق